

## **Oświetlenie biura z wyłącznikiem centralnym**

### **Zadanie**

easy powinien zapewnić w budynku biurowym włączanie i wyłączanie światła przyciskami w poszczególnych pokojach jak i centralne sterowanie z portierni.

### **Oprzewodowanie**

#### **1. Wejścia:**

- I1 Przycisk od światła S1 (Pokój 1)
- I2 Przycisk od światła S2 (Pokój 2)
- I3 Przycisk od światła S3 (Pokój 3)
- I4 Przycisk od światła S4 (Pokój 4)
- I5 Przycisk od światła S5 (Pokoje 1-4 centralne załączenie)
- I6 Przycisk od światła S6 (Pokoje 1-4 centralne wyłączenie)

#### **2. Wyjścia:**

- Q1 Oświetlenie H1 Pomieszczenie 1
- Q2 Oświetlenie H2 Pomieszczenie 2
- Q3 Oświetlenie H3 Pomieszczenie 3
- Q4 Oświetlenie H4 Pomieszczenie 4

